

Tentamen

EDAA05 Datorer i system

Lösningförslag

2013–10–21, 08.00–13.00

1. Moores lag säger att antalet transistorer på ett chip fördubblas ungefär vartannat år. Varianter av lagen förekommer, t.ex. anges fördubblingstakten ibland till var 18:e månad.

2.
 - a) 111010 och 3A
 - b) 10100111
 - c) 169
 - d)


```

          11111
          10101101
          + 1110010
          -----
          100100011
          
```
 - e)


```

          x  xx
          11011100
          -  100011
          -----
          10111001
          
```

 "x" markerar positioner från vilka lån gjorts.

3.
 - a) Påstående *iii*) och *iv*) är sanna.
 - b) Eftersom svenska tecken representeras som en enda byte och denna byte har ett värde över 127 (8-bitarskodning) bör det vara fråga om ISO8859-1.
 - c) Radslut representeras med två byte - carriage return (0d hexadecimalt) följt av linefeed (0a hexadecimalt).
 - d) Windows.

4. a) Sanningstabellerna blir...

x	y	z	$x \wedge y \vee x \wedge (y \vee z)$	$x \wedge z \vee x \wedge \neg z \wedge y$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Eftersom sanningstabellerna för de två uttrycken är lika gäller likheten.

b) $x \wedge \neg y \vee \neg(z \vee \neg y) \vee z \wedge y =$ (De Morgans lag)

$x \wedge \neg y \vee \neg z \wedge y \vee z \wedge y =$ (kommutativa lagen)

$x \wedge \neg y \vee y \wedge \neg z \vee y \wedge z =$ (distributiva lagen)

$x \wedge \neg y \vee y \wedge (\neg z \vee z) =$ (inverslagen)

$x \wedge \neg y \vee y \wedge 1 =$ (identitetslagen)

$x \wedge \neg y \vee y$

Detta räcker för godkänt svar. Det går att gå vidare till $x \vee y$:

$x \wedge \neg y \vee y =$ (distributiva lagen)

$(x \vee y) \wedge (\neg y \vee y) =$ (inverslagen)


$(x \vee y) \wedge 1 =$ (identitetslagen)

$x \vee y$

5. a) $x = a \wedge \neg(\neg b \vee c \wedge d)$

Se upp med beräkningsordningen och operationernas prioriteter!

 b) Uttrycket kan t.ex. realiseras på följande sätt (ritat i LogicSim):



6. a) $o = (\neg i \wedge s1 \wedge \neg s2) \vee (\neg i \wedge s1 \wedge s2)$

b) $(\neg i \wedge s1 \wedge \neg s2) \vee (\neg i \wedge s1 \wedge s2) =$
 $\neg i \wedge (s1 \wedge \neg s2) \vee \neg i \wedge (s1 \wedge s2) =$
 $\neg i \wedge ((s1 \wedge \neg s2) \vee (s1 \wedge s2)) =$
 $\neg i \wedge (s1 \wedge (\neg s2 \vee s2)) =$
 $\neg i \wedge (s1 \wedge 1) =$
 $\neg i \wedge s1$


c) $s2' = (i \wedge \neg s1 \wedge \neg s2) \vee (i \wedge s1 \wedge \neg s2) \vee (i \wedge s1 \wedge s2)$

Det kan observeras att även detta uttryck kan förenklas med varierande möda om så önskas, t.ex. till

$$s2' = (i \wedge \neg s1 \wedge \neg s2) \vee (i \wedge s1) = i \wedge (\neg s1 \wedge \neg s2 \vee s1) = i \wedge (\neg s2 \vee s1)$$

d) $s1' = o \vee s2'$ (eller $s1' = o \oplus s2'$)

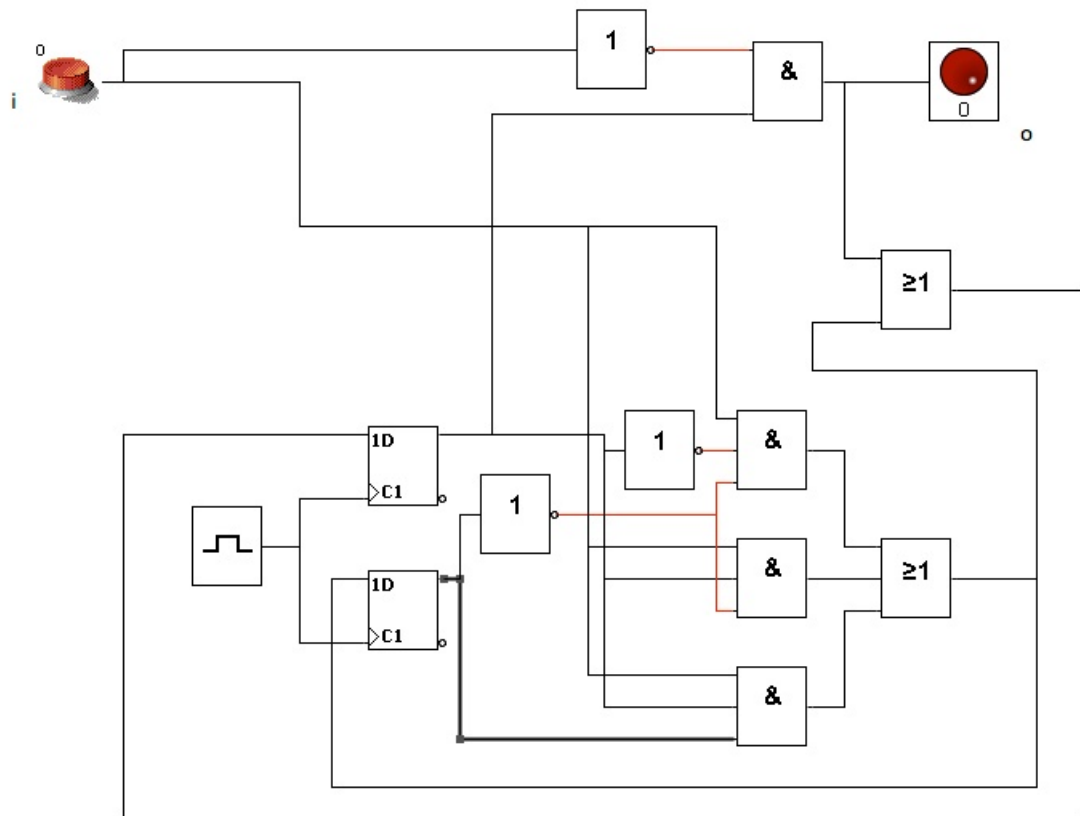e) Den färdiga maskinen kan t.ex. realiseras på nedanstående sätt (ritat i LogicSim). Mindre och enklare realiseringar är möjliga, men så här blir det om man direkt utgår från uttrycken ovan och inte använder den möjliga ytterligare förenklingen av $s2'$.



På nästa sida visas hur en realisering som använder det förenklade uttrycket för $s2'$ kan se ut.

